



IEL – protokol k projektu

Vojtěch, Šišma
xsisma02

13. listopadu 2022


Obsah

1	Příklad 1	2
1.1	Zjednodušení obvodu	2
1.2	Řešení	9
2	Příklad 2	10
3	Příklad 3	11
4	Příklad 4	12
5	Příklad 5	13
6	Shrnutí výsledků	14


Příklad 1

Stanovte napětí U_{R2} a proud I_{R2} . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.

sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]	R_7 [Ω]	R_8 [Ω]
A	80	120	350	650	410	130	360	750	310	190

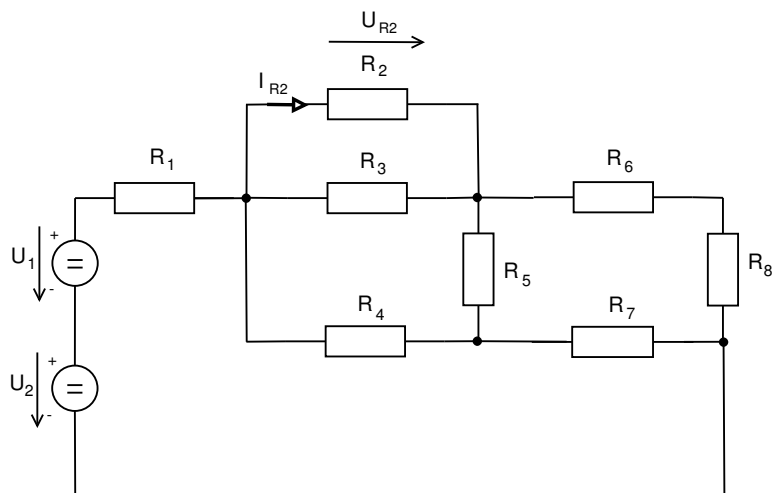

Zjednodušení obvodu

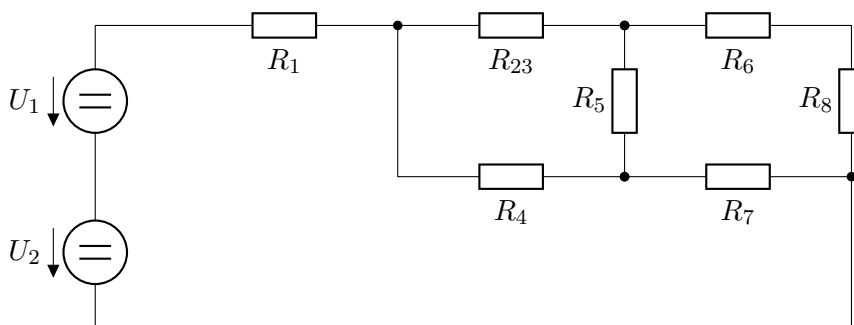


Obrázek 1: Zjednodušení R_2 a R_3

$$R_{23} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_{23} = \frac{650 \times 410}{650 + 410}$$

$$R_{23} \doteq 251.4151 \, \Omega$$

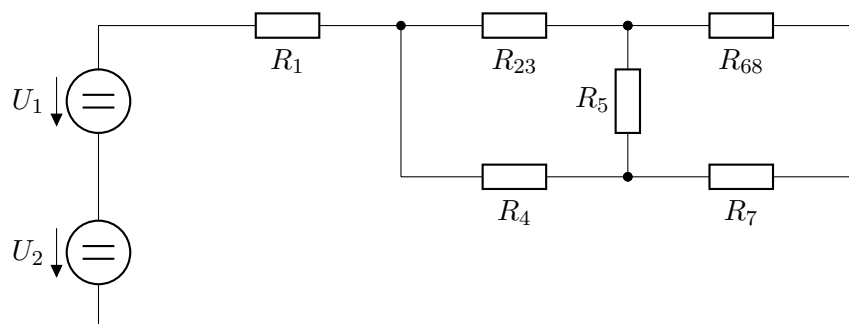


Obrázek 2: Zjednodušení R_6 a R_8

$$R_{68} = R_6 + R_8$$

$$R_{68} = 750 + 190$$

$$R_{68} = 940 \, \Omega$$

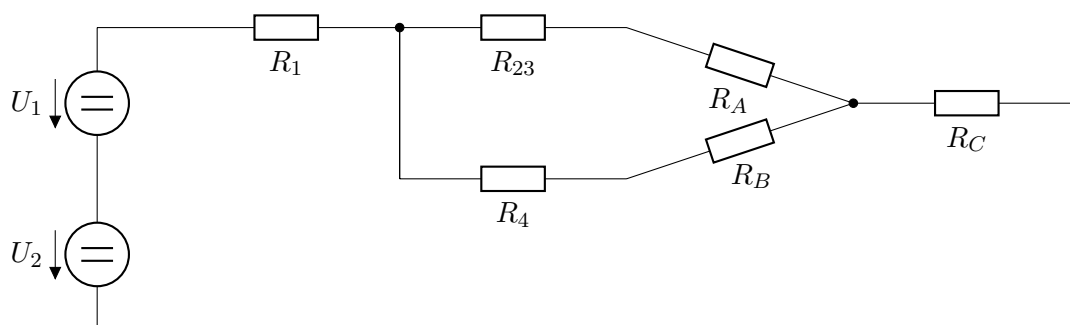

Obrázek 3: Úprava na hvězdu

$$R_A = \frac{R_5 \times R_{68}}{R_5 + R_{68} + R_7}$$

$$R_A = \frac{360 \times 940}{360 + 940 + 310}$$

$$R_A \doteq 210.1863 \, \Omega$$

$$R_B = \frac{R_5 \times R_7}{R_5 + R_{68} + R_7}$$


$$R_B = \frac{360 \times 310}{360 + 940 + 310}$$

$$R_B \doteq 69.3168 \, \Omega$$

$$R_C = \frac{R_7 \times R_{68}}{R_5 + R_{68} + R_7}$$

$$R_C = \frac{310 \times 940}{360 + 940 + 310}$$

$$R_C \doteq 180.9938 \, \Omega$$

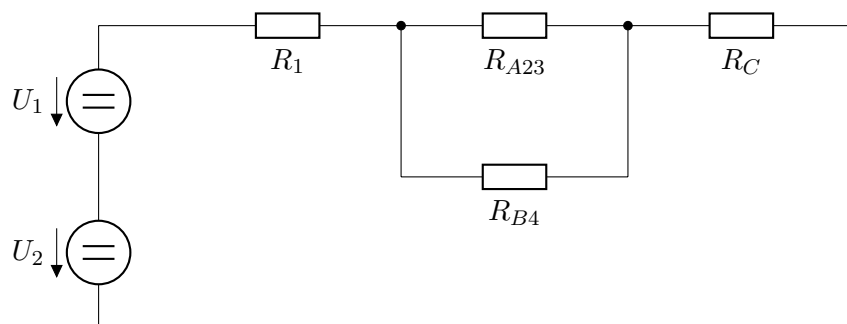

Obrázek 4: Zjednodušení R_A a R_B

$$R_{A23} = R_A + R_{23}$$


$$R_{A23} = 210.1863 + 251.4151$$

$$R_{A23} \doteq 461.6014 \, \Omega$$

$$R_{B4} = R_B + R_4$$

$$R_{B4} = 69.3168 + 130$$

$$R_{B4} \doteq 199.9938 \, \Omega$$

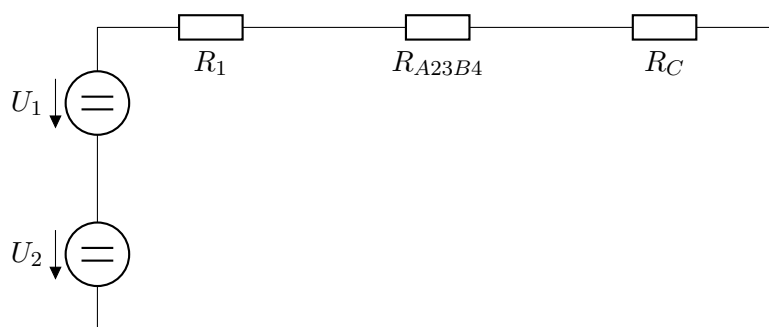


Obrázek 5: Zjednodušení R_{A23} a R_{B4}

$$R_{A23B4} = \frac{R_{A23} \times R_{B4}}{R_{A23} + R_{B4}}$$

$$R_{A23B4} = \frac{461.6014 \times 199.9938}{461.6014 + 199.9938}$$

$$R_{A23B4} \doteq 139.2077 \, \Omega$$

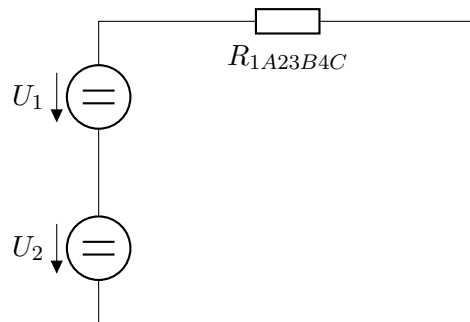


Obrázek 6: Zjednodušení R_1 , R_{A23B4} a R_C

$$R = R_1 + R_{A23B4} + R_C$$

$$R = 350 + 139.2077 + 180.9938$$

$$R \doteq 670.2015 \, \Omega$$

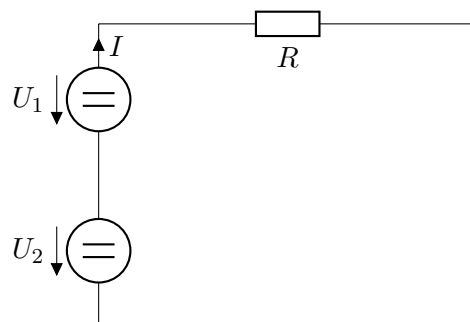

Obrázek 7: Výsledný obvod

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{U_1 + U_2}{R}$$

$$I \doteq 0.2984 \, A$$

$$\begin{aligned}
U_{R_1} &= I \times R_1 \\
U_{R_1} &= 0.2984 \times 350 \\
U_{R_1} &\doteq 104.4462 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_{R_C} &= I \times R_C \\
U_{R_C} &= 0.2984 \times 180.9938 \\
U_{R_C} &\doteq 54.0118 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_{AB} &= I \times R_{A23B4} \\
U_{AB} &= 0.2984 \times 139.2077 \\
U_{AB} &\doteq 41.5420 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_A &= \frac{U_{AB}}{R_{A23}} \\
I_A &= \frac{41.5420}{461.6014} \\
I_A &= 0.09 \text{ A}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_B &= \frac{U_{AB}}{R_{B4}} \\
I_B &= \frac{41.5420}{199.9938} \\
I_B &\doteq 0.2084 \text{ A}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_{23} &= I_A \times R_{23} \\
U_{23} &= 0.09 \times 251.4151 \\
U_{23} &\doteq 22.6262 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_{RA} &= I_A \times R_A \\
U_{RA} &= 0.09 \times 210.1863 \\
U_{RA} &\doteq 18.9158 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_{R_4} &= I_B \times R_4 \\
U_{R_4} &= 0.2084 \times 130 \\
U_{R_4} &\doteq 27.0948 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_{RB} &= I_B \times R_B \\
U_{RB} &= 0.2084 \times 69.3168 \\
U_{RB} &\doteq 14.4472 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_{R_5} &= U_{R_4} - U_{23} \\
U_{R_5} &= 27.0948 - 22.6262 \\
U_{R_5} &\doteq 4.4687 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_{R7} &= U_1 + U_2 - U_{R_1} - U_{R_4} \\
U_{R7} &= 80 + 120 - 104.4462 - 27.0948 \\
U_{R7} &\doteq 68.4589 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_{R_{68}} &= U_1 + U_2 - U_{R_1} - U_{23} \\
U_{R_{68}} &= 80 + 120 - 104.4462 - 22.6262 \\
U_{R_{68}} &\doteq 72.9276 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$I_{68} = \frac{U_{R_{68}}}{R_{68}}$$

$$I_{68} = \frac{72.9276}{940}$$

$$I_{68} \doteq 0.0776 \text{ A}$$

$$U_{R_6} = I_{68} * R_6$$

$$U_{R_6} = 0.0776 \times 750$$

$$U_{R_6} \doteq 58.1869 \text{ V}$$

$$U_{R_8} = I_{68} \times R_8$$

$$U_{R_8} = 0.0776 \times 190$$

$$U_{R_8} \doteq 14.7407 \text{ V}$$

$$I_{R2} = \frac{U_{23}}{R_2}$$

$$I_{R2} \frac{22.6262}{650}$$

$$I_{R2} \doteq \underline{\underline{0.0348 \text{ A}}}$$

$$U_{R2} = U_{23}$$


$$U_{R2} \doteq \underline{\underline{22.6262 \text{ V}}}$$

Řešení

Příklad 2

Stanovte napětí U_{R5} a proud I_{R5} . Použijte metodu Théveninovy věty.


sk.	U [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]
D	150	200	200	660	200	550

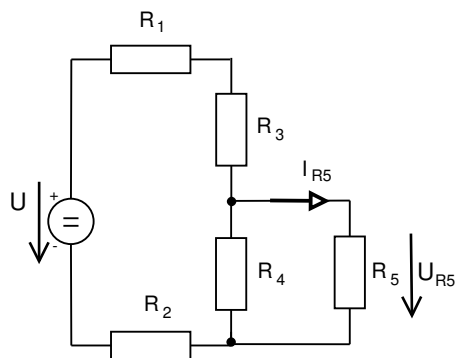

Příklad 3

Stanovte napětí U_{R4} a proud I_{R4} . Použijte metodu uzlových napětí (U_A , U_B , U_C).

sk.	U [V]	I_1 [A]	I_2 [A]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]
D	115	0.6	0.9	50	38	48	37	28

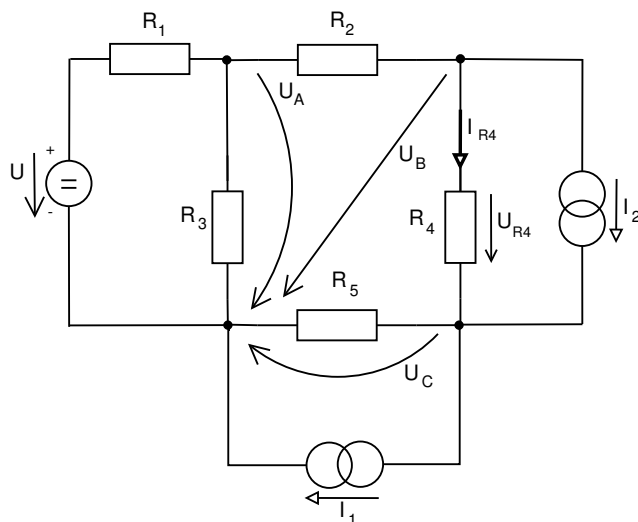


Příklad 4

Pro napájecí napětí platí: $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi ft)$, $u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi ft)$.

Ve vztahu pro napětí $u_{C_2} = U_{C_2} \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_{C_2})$ určete $|U_{C_2}|$ a φ_{C_2} . Použijte metodu smyčkových proudů.

Pozn: Pomocné směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik ($t = \frac{\pi}{2\omega}$).


sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	L_1 [mH]	L_2 [mH]	C_1 [μ F]	C_2 [μ F]	f [Hz]
A	3	5	12	14	120	100	200	105	70

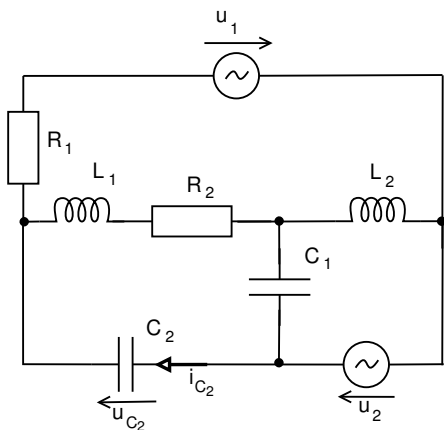

Příklad 5

V obvodu na obrázku níže v čase $t = 0$ [s] sepne spínač S . Sestavte diferenciální rovnici popisující chování obvodu na obrázku, dále ji upravte dosazením hodnot parametrů. Vypočítejte analytické řešení $i_L = f(t)$. Proveďte kontrolu výpočtu dosazením do sestavené diferenciální rovnice.

sk.	U [V]	L [H]	R [Ω]	$i_L(0)$ [A]
E	50	30	40	10

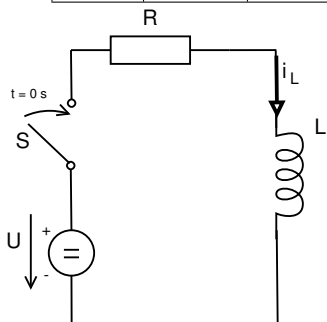

Shrnutí výsledků

Příklad	Skupina	Výsledky	
1	A	$U_{R2} = 22.6262 \text{ V}$	$I_{R2} = 0.0348 \text{ A}$
2	D	$U_{R5} =$	$I_{R5} =$
3	D	$U_{R4} =$	$I_{R4} =$
4	A	$ U_{C2} =$	$\varphi_{C2} =$
5	E	$i_L =$	